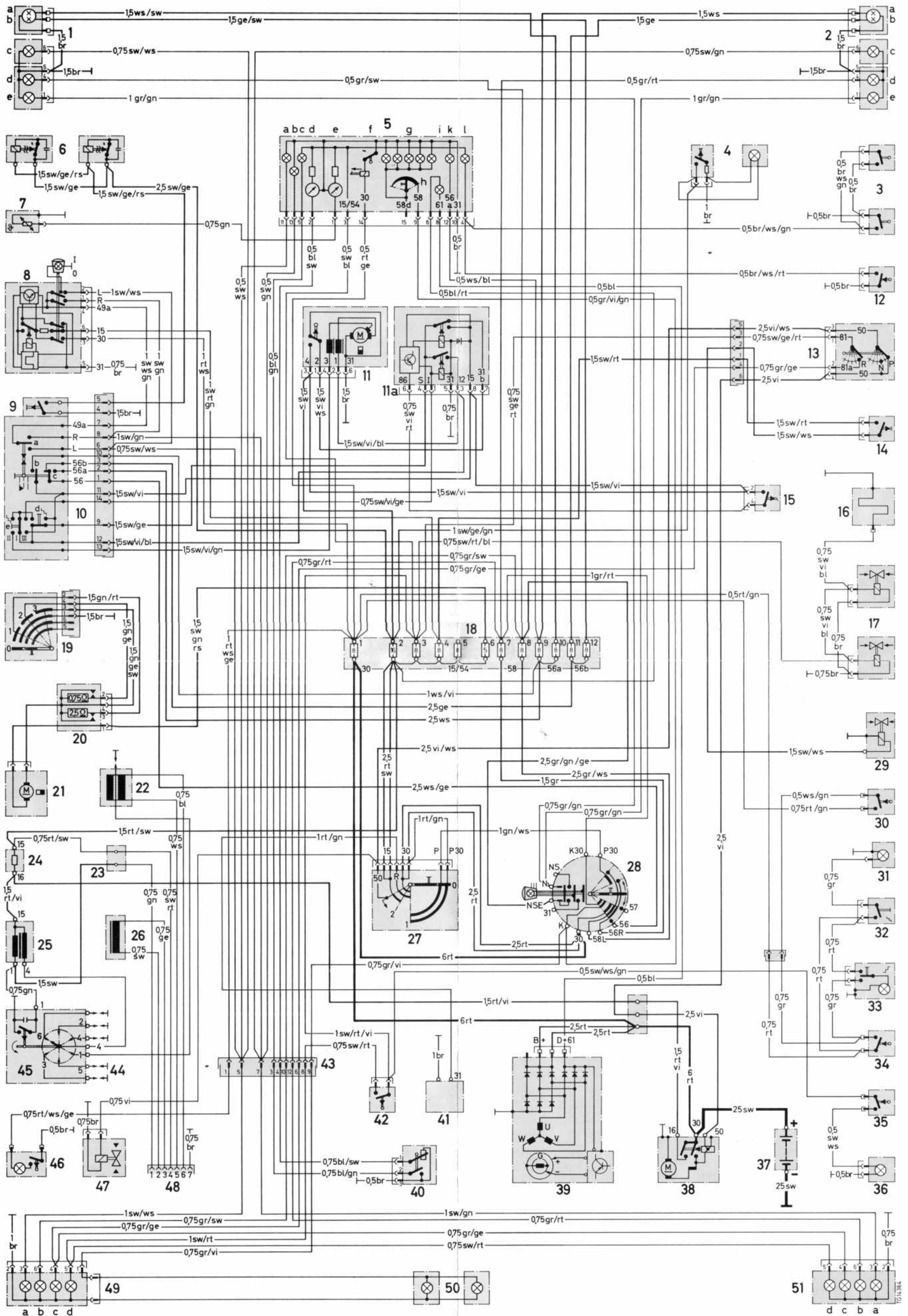
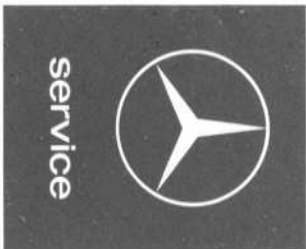






Mercedes-Benz
280
280 C



Elektrischer Schaltplan



Erläuterungen zum elektrischen Schaltplan Typ 280 (114.060, ab Fg.-End-Nr. 100 001)
280 C (114.073, ab Fg.-End-Nr. 100 001)

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 Leuchteinheit, links
a Fernlicht
b Abblendlicht
c Blinklicht
d Standlicht/Parklicht
e Nebellicht | 7 Temperaturfühler Kühlwasseranzeige
8 Warnblinkschalter/Elektronik
9 Signalkontakt
10 Kombi-Schalter
a Blinkerschalter
b Lichthupenschalter
c Abblendschalter
d Scheibenwischerschalter
e Schalter für Wischgeschwindigkeit
I Langsames Wischen
II Schnelles Wischen
III Intervallwischen | 27 Zündanlaßschalter
28 Lichtdrehschalter
29 Magnetventil automatisches Getriebe*
30 Türkontakt, vorn rechts
31 Deckenleuchte, hinten
32 Schalter Deckenleuchte, hinten
33 Deckenleuchte, vorn, mit Schalter
34 Türkontakt, vorn links
35 Schalter Handschuhkastenleuchte
36 Handschuhkastenleuchte
37 Batterie
38 Anlasser
39 Drehstrom-Lichtmaschine mit elektronischem Regler
40 Geber Kraftstoffanzeige
41 Radio*
42 Bremslichtschalter
43 Steckverbindung Schlußlampenleitungssatz
44 Zündkerzen
45 Zündverteiler
46 Kofferraumleuchte
47 Zweiwegeventil Kaltstart
48 Steckdose (Diagnose)
49 Schlußleuchte, links
a Blinklicht
b Schlußlicht/Parklicht
c Rückfahrlicht
d Bremslicht | 51 Schlußleuchte, rechts
a Blinklicht
b Schlußlicht/Parklicht
c Rückfahrlicht
d Bremslicht |
|---|---|---|--|
- * Sonderausstattung
- Farben der Leitungen**
bl = blau
br = braun
el = elfenbein
ge = gelb
gn = grün
gr = grau
nf = naturfarben
rs = rosa
rt = rot
sw = schwarz
vi = violett
ws = weiß
- Beispiel:**
Leitungsbezeichnung 1,5 gr/rt
Grundfarbe gr = grau
Kennfarbe rt = rot
Leiterquerschnitt 1,5 = 1,5 mm²
- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 2 Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle
4 Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung
5 Kombi-Instrument
a Blinkerkontrolle, links
b Blinkerkontrolle, rechts
c Kraftstoffreserve-Warnung
d Kraftstoffanzeige-Instrument
e Temperaturanzeige-Instrument
f Elektrische Uhr
g Instrumentenbeleuchtung
h Regelwiderstand Instrumentenbeleuchtung
i Ladekontrolle
k Fernlichtkontrolle
l Kontrolle Bremsflüssigkeit und Feststellbremse
6 Zweiklang-Signalanlage | 11 Wischermotor
11a Intervall-Nachwisch-Elektronik
12 Schalter Fußfeststellbremskontrolle
13 Anlaßsperr- und Rückfahrlichtschalter*
14 Kick-down-Schalter*
15 Wascherschalter
16 Vergaserheizdose
17 Leerlaufabschaltventile
18 Sicherungsdose
19 Gebläseschalter
20 Vorwiderstand Gebläsemotor
21 Gebläsemotor
22 Triggerimpulsgeber
23 Kabelverbinder
24 Vorwiderstand 1,8 Ω
25 Zündspule
26 OT-Geber | 50 Kennzeichenleuchte |
|---|---|-----------------------|